
Loop Filter PLL simulation

조교 조성근


개요

- Loop Filter
- PLL Simulation
- Nonideality_PFD
- Nonideality_CP
- 보고서 필수사항

PLL이란

- PLL (Phase Locked Loop) : 위상 동기 루프
 - Reference clock을 입력으로 받아 원하는 주파수의 clock을 출력
 - Reference clock은 crystal oscillator를 사용하여 생성. Noise가 거의 없는 깨끗한 clock.
 - But, crystal oscillator로는 높은 주파수의 clock 생성이 어려움 (보통 100MHz 이하)

- Top Block Diagram

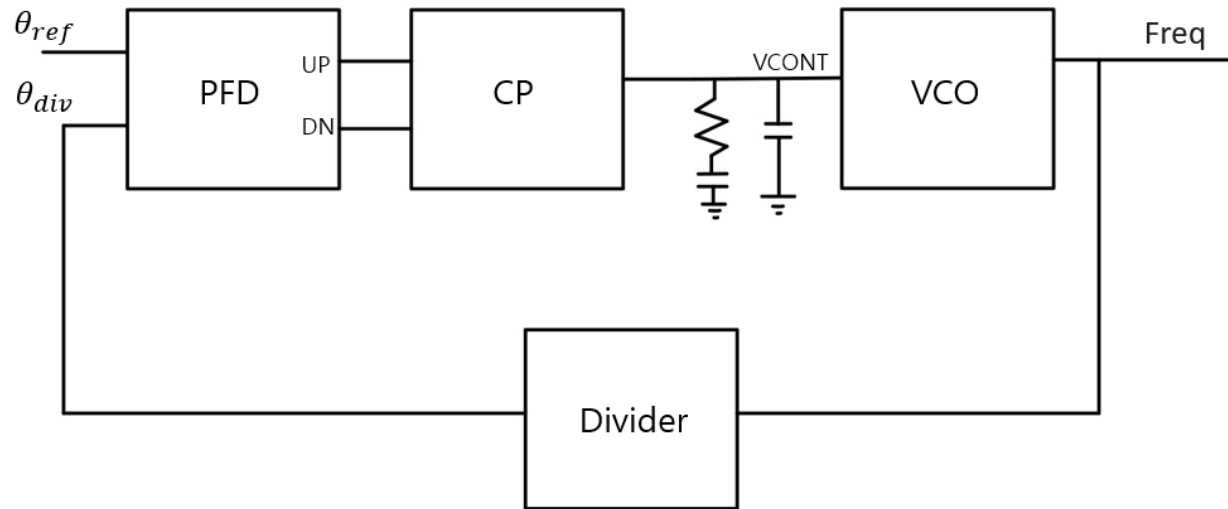

- ① PFD (Phase Frequency Detector)
 - 출력과 입력 clock의 phase 및 frequency 비교

- ② CP (Charge Pump)
 - 비교 출력에 따른 전류 크기 출력

- ③ Loop Filter
 - 안정성을 고려하여 전류를 전압으로 전환

- ④ VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 - 전압에 따른 clock 생성

- ⑤ Divider
 - 출력 clock을 저주파로 전환

Loop Filter

- PLL의 지터 현상


- ① 입력이 지터를 보여줄 때

: 전달함수에 저역 통과 특성이 있으므로 PLL이 $\phi_{in}(t)$ 를 저역 통과 필터링한다



$$\rightarrow H(s) = \frac{\omega_n^2 \left(\frac{2\zeta}{\omega_n} s + 1 \right)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- ② VCO가 지터를 발생할 때

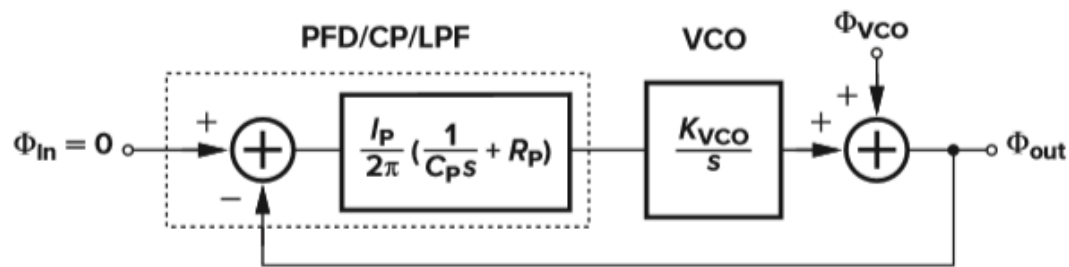: $\frac{\Phi_{out}}{\Phi_{VCO}}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 이므로 고역 통과 성질을 가진다



  → loop 대역폭 선정에 있어 위 두 지터를 고려한 최적화된 값이 요구된다



Loop Filter

Texas Instruments Loop Filter Calculator v1.3.0

Analysis Help Diagram

PLL Type: Integer

BW: 5000 KHz

Phase Margin: 60 Degree

Fref: 100 MHz

Fout: 3200 MHz

R: 1

Kvco: 2500 MHz/V

Icp: 0,05 mA

Calc and Plot

Update Plots

Filter Parameter Results	
	Ideal
C1	0,94 pF
R2	8042 Ohm
C2	17,23 pF
R3	8042 Ohm
C3	0 pF
R4	0 Ohm
C4	0 pF
Actual	
BW (KHz)	4992
Phase Margin	63,7

Ref Osc

1/f Corner: 100 KHz

Noise Floor: -160 dBc

Q: 10000

VCO

1/f Corner: 10 KHz

Noise Floor: -165 dBc



Q: 25

Modulator


Order: 3

Integrated Phase Noise: -44,36 dB (1KHz to 10MHz)

Update Noise

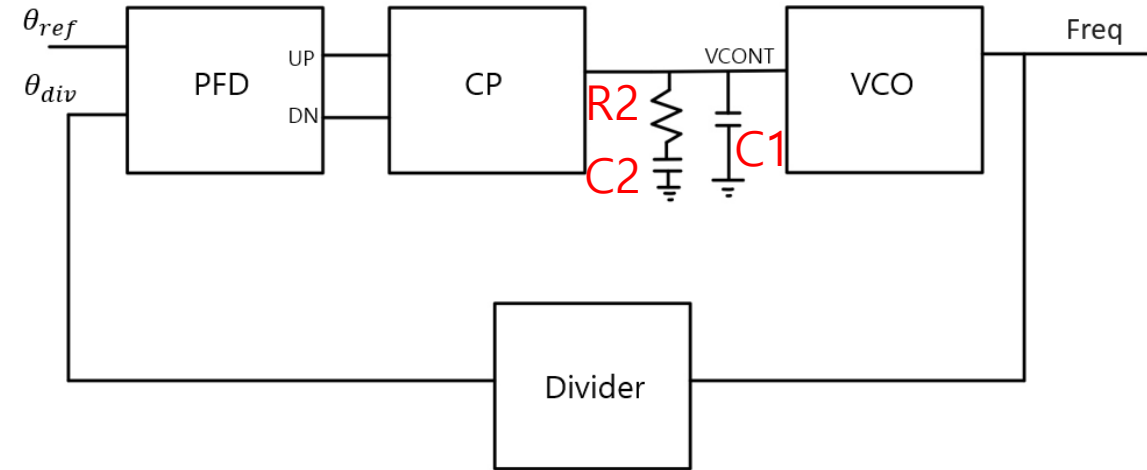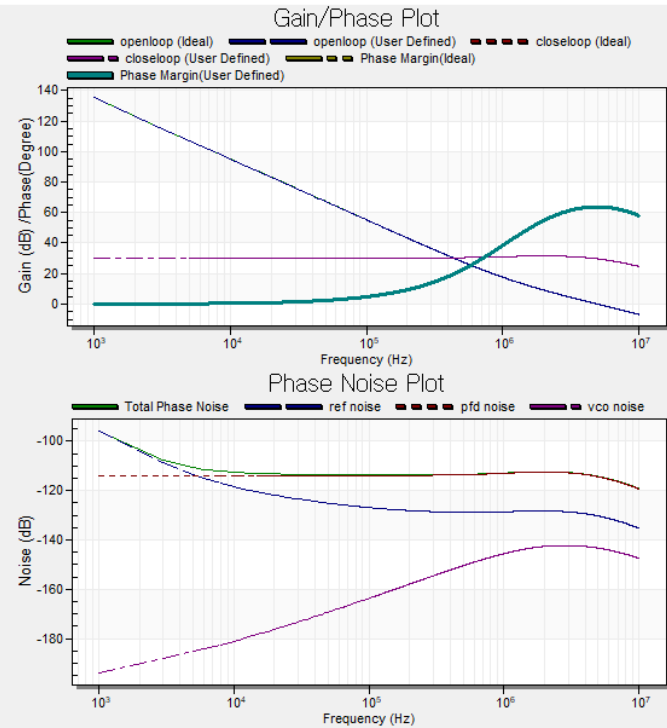


PLL Simulation

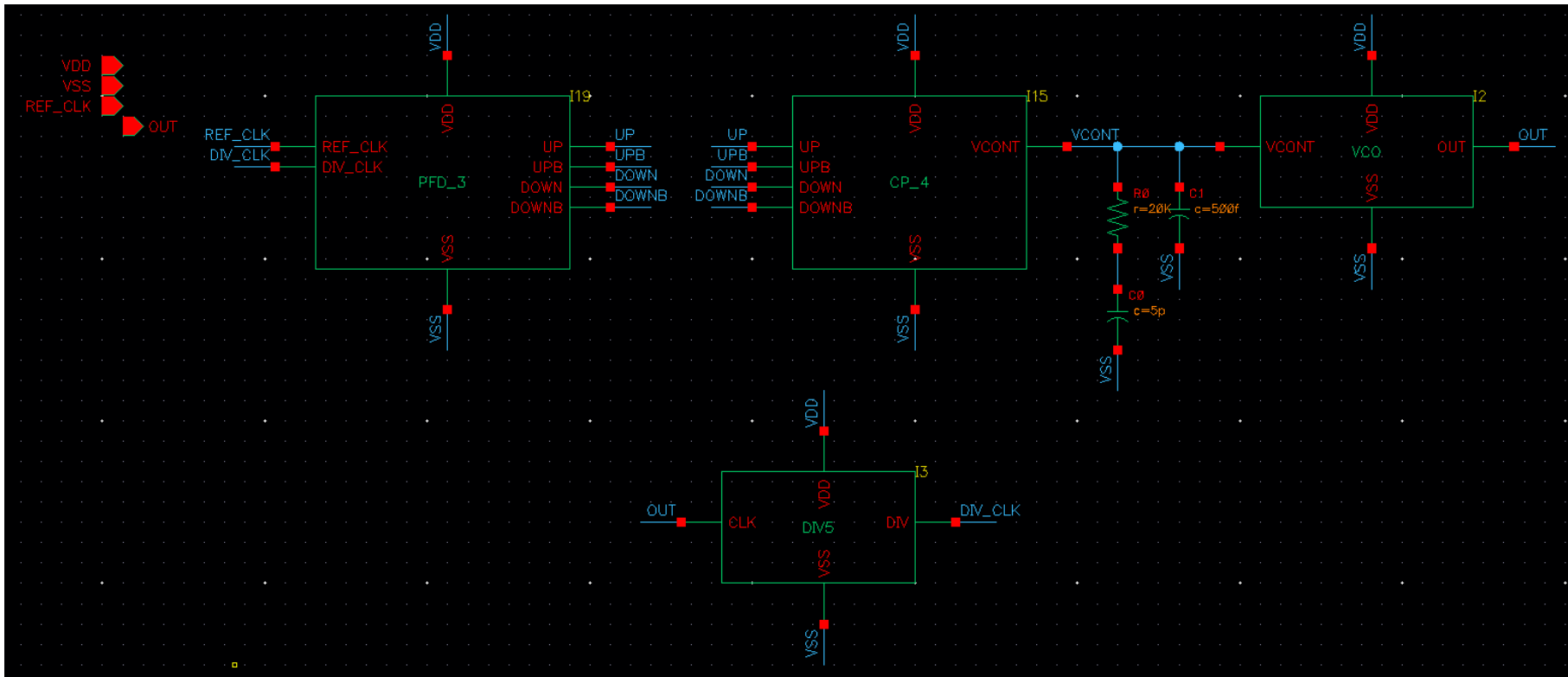



- SPEC
 - REF CLK : 100MHz
 - Target Freq. : 3.2GHz
 - Peak-to-Peak Jitter : 1ps
 - Lock Time : 1us
 - Power : only 측정

PLL Simulation

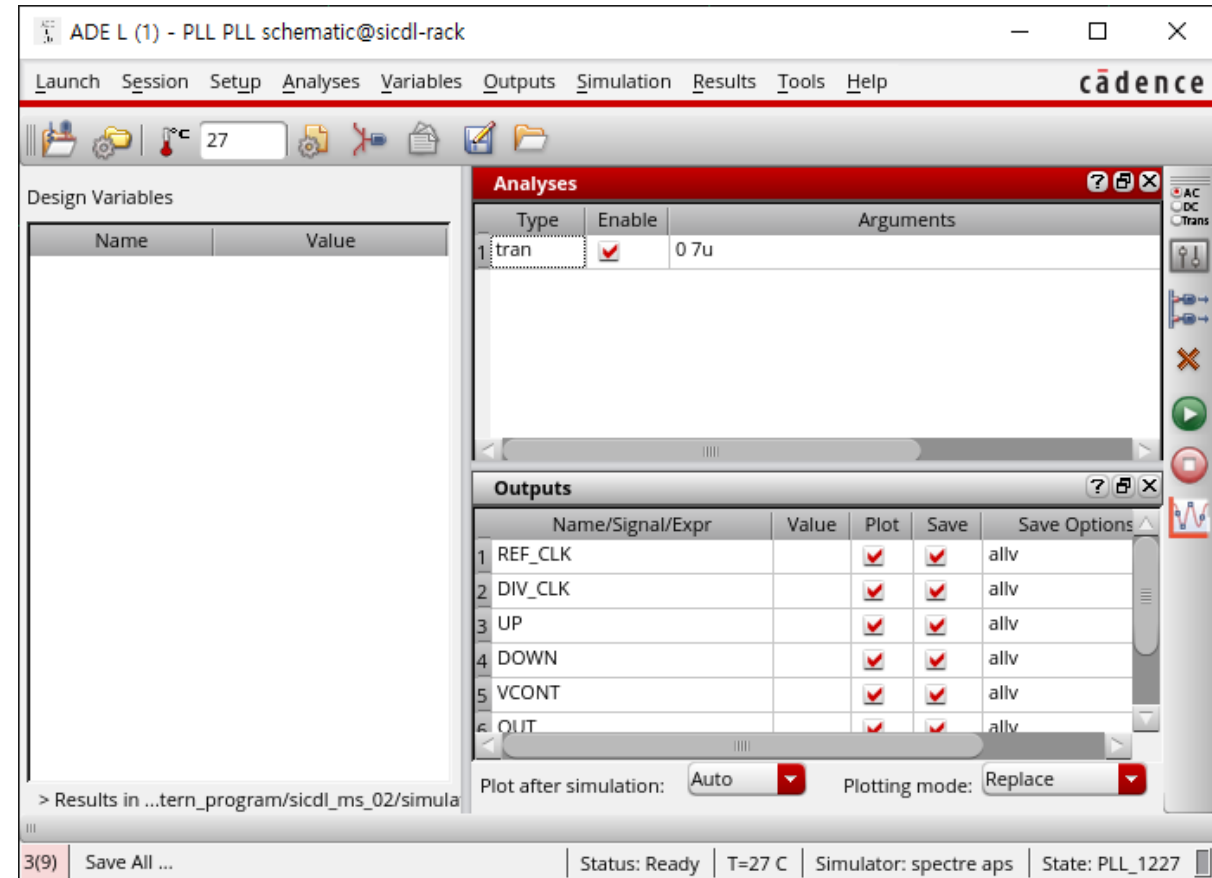



PLL Simulation

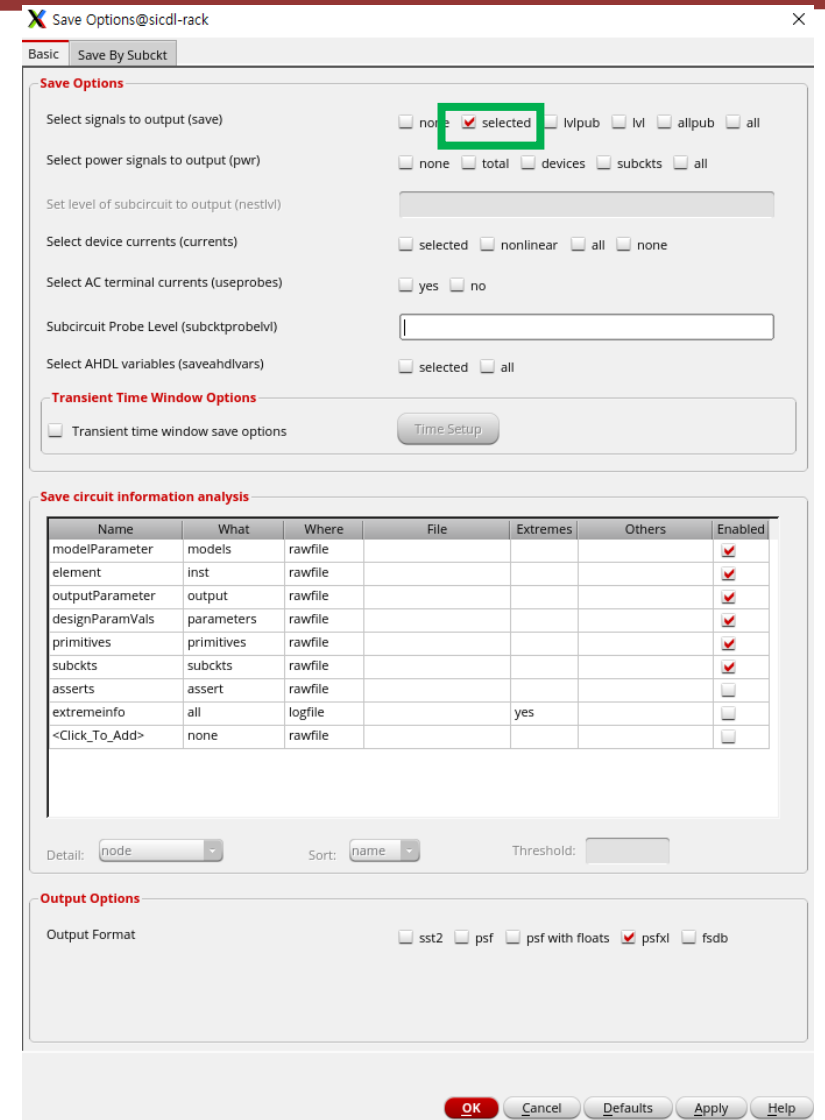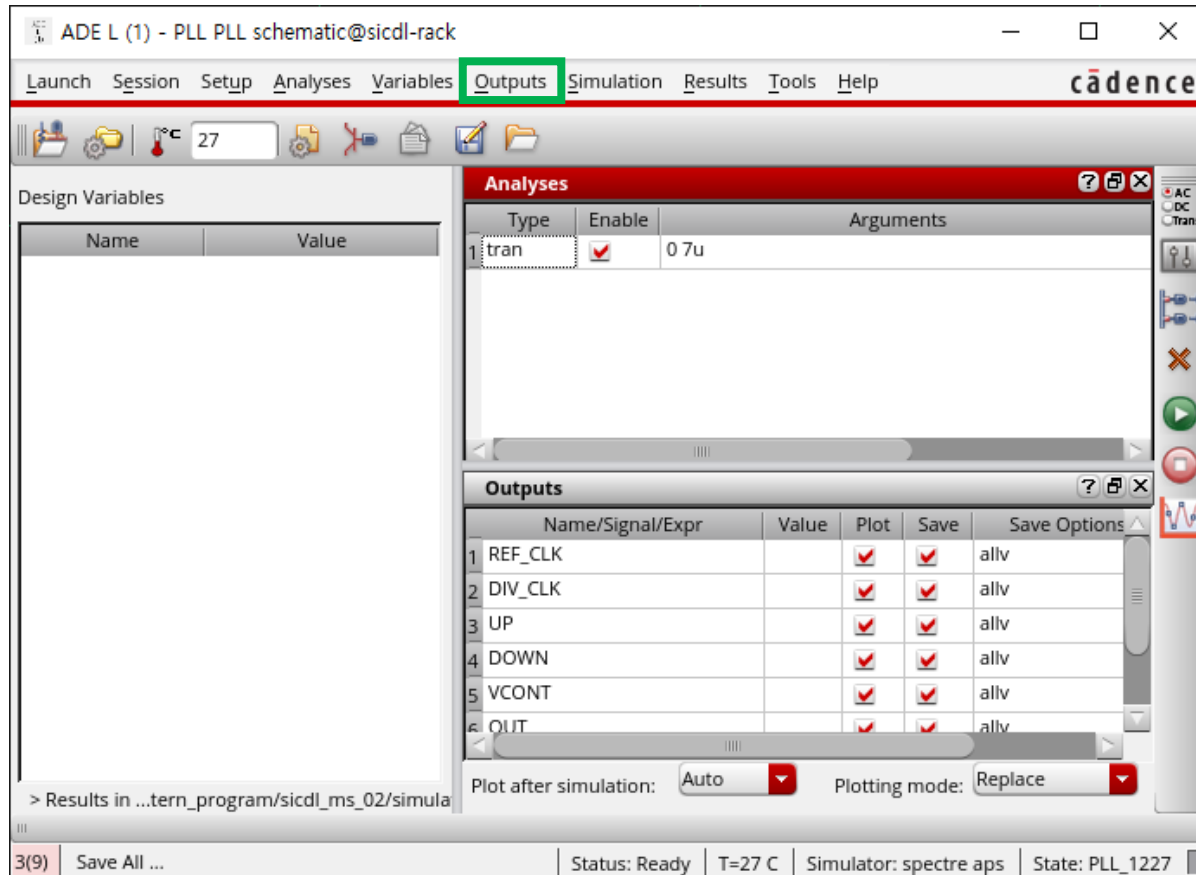- Outputs -> Save All
- : Simulation 시간 단축




PLL Simulation_P2P Jitter

- eyeDiagram이란

  


PLL Simulation_P2P Jitter

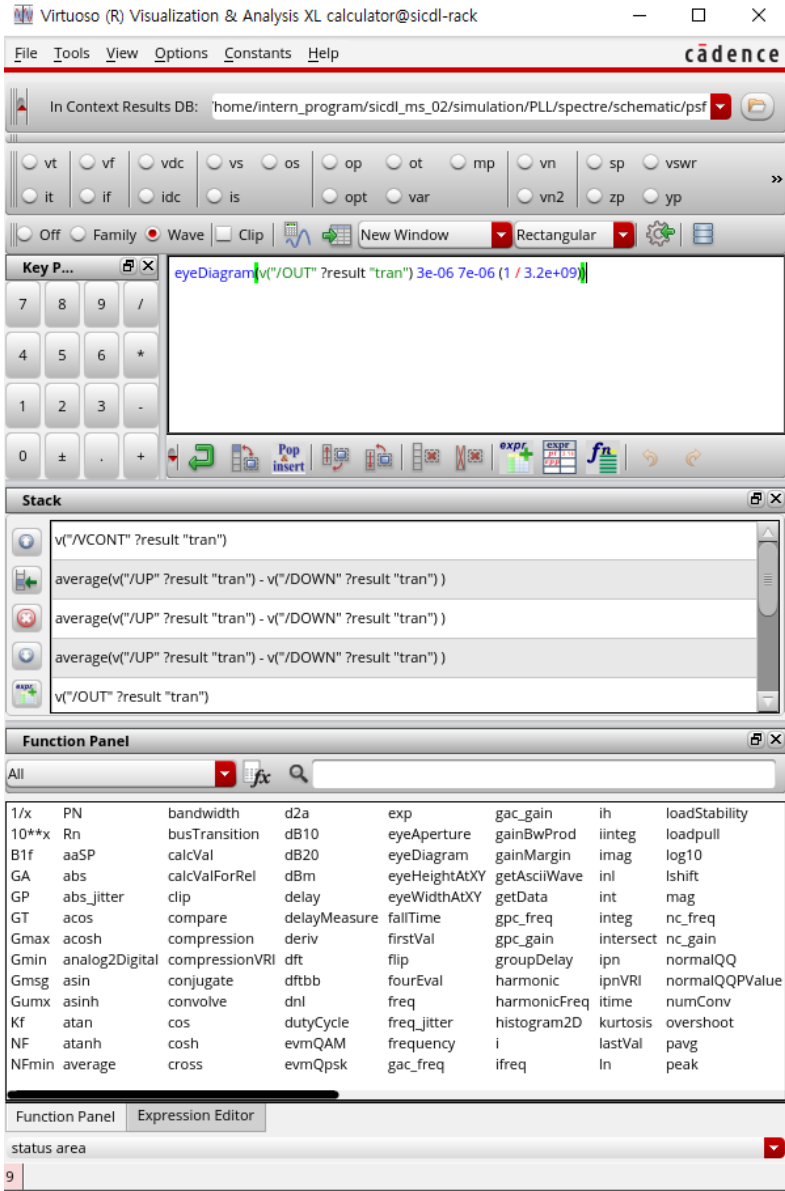

- 계산기 사용

```
: eyeDiagram(v("/OUT" ?result "tran") 3e-06 7e-06  
3.125e-10)
```

PLL Simulation_P2P Jitter

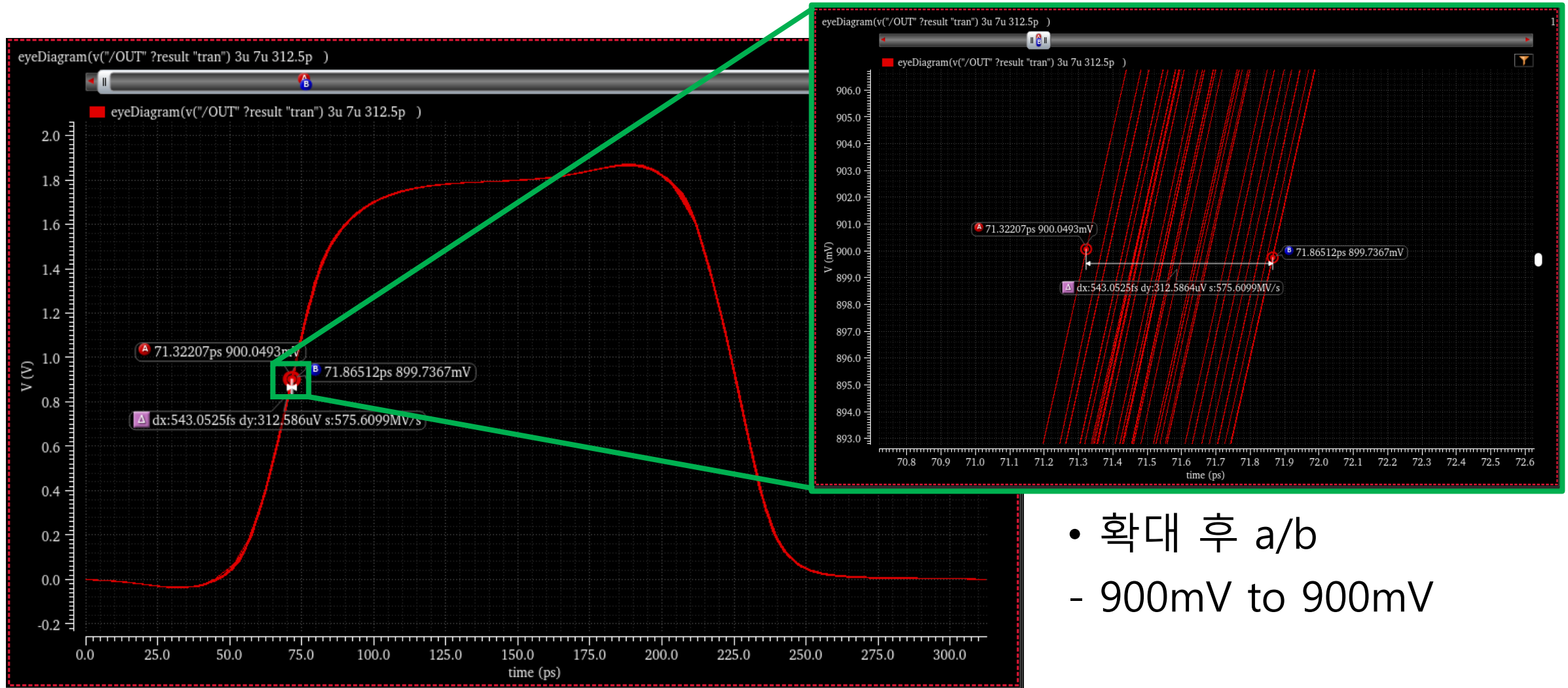


- 확대 후 a/b
- 900mV to 900mV


PLL Simulation_Lock Time

- 계산기 사용

 : `freq(v("/OUT" ?result "tran") "rising" ?xName "time" ?mode "auto" ?threshold 0.0)`




PLL Simulation_ Power

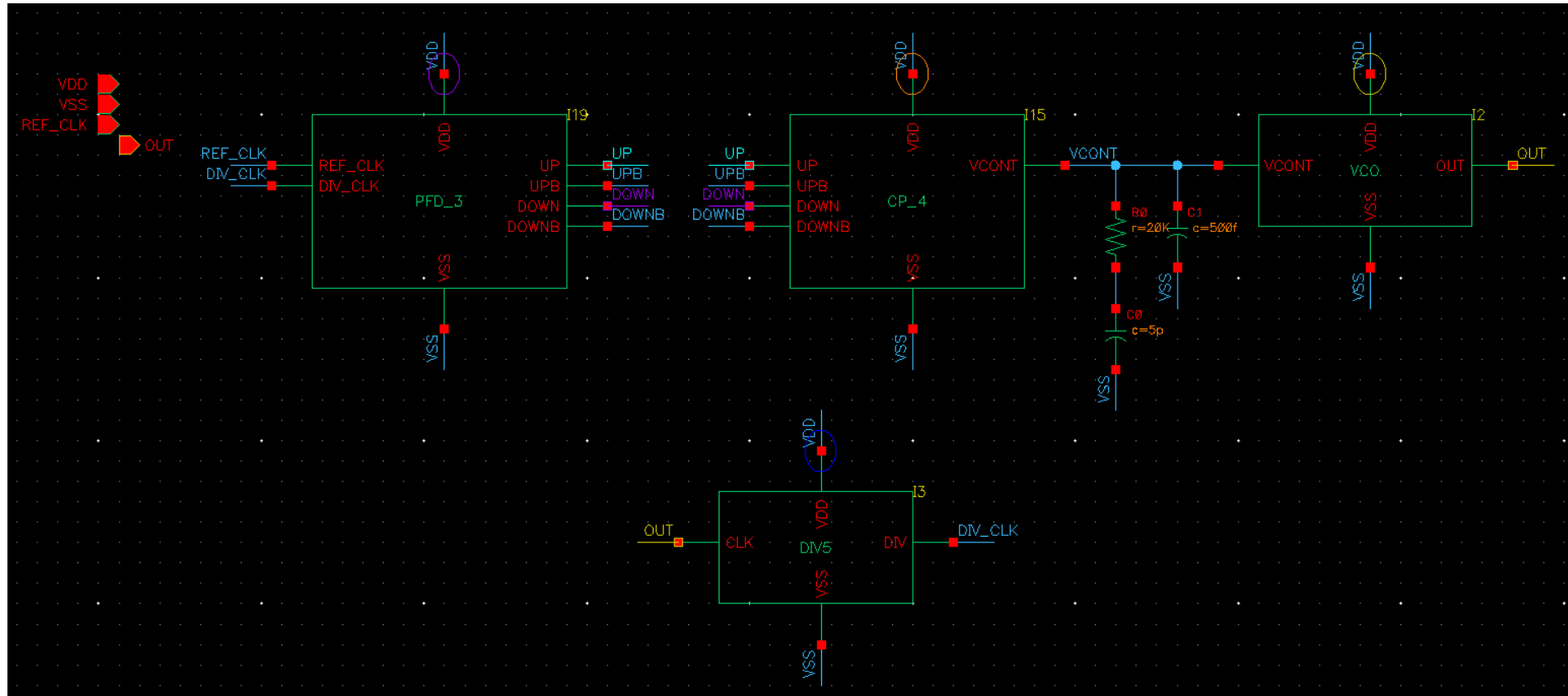

- 모든 Block의 VDD node를 선택하여 측정


PLL Simulation_ Power

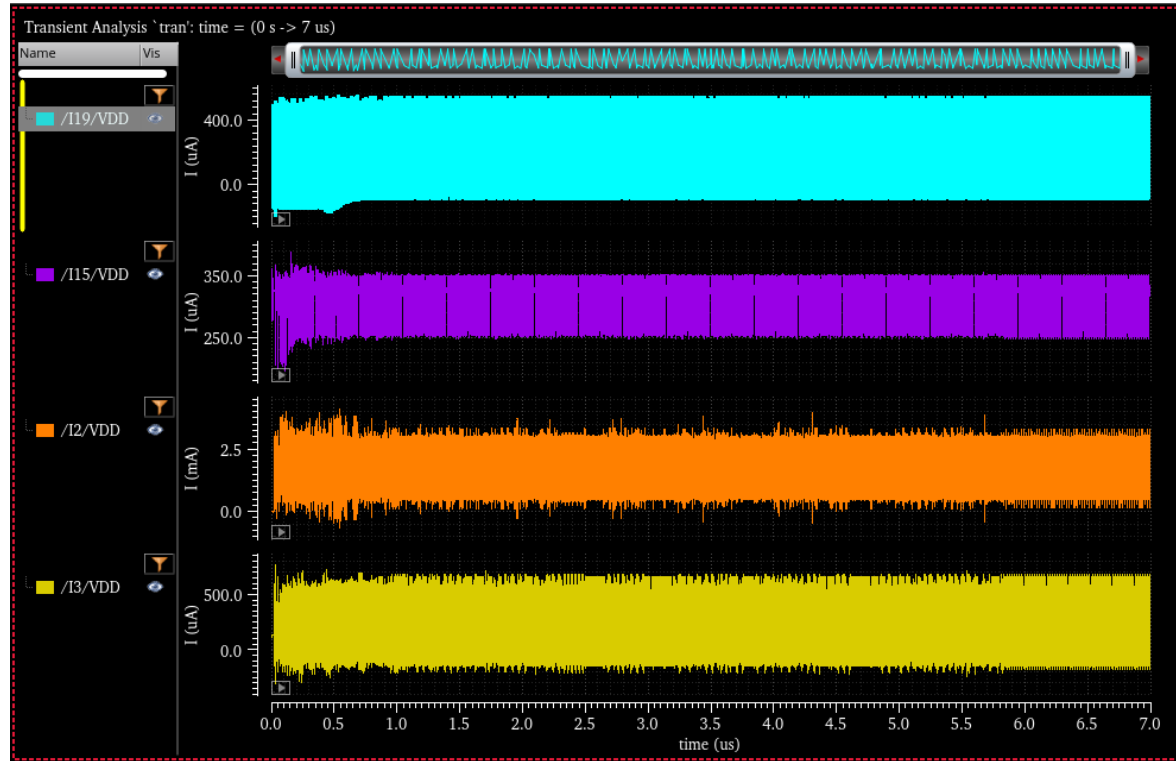

- 계산기

: `integ(i("/I19/VDD" ?result "tran") 2u 7u " ") /5u *1.8`

PLL Simulation_ Power

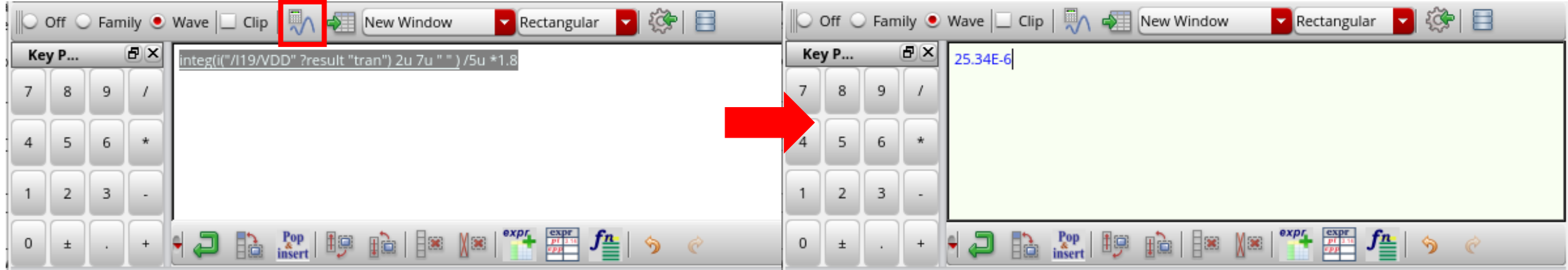


- (적분 값) / (측정 시간) = (평균 전류)
- (전력) = (전압) * (전류)
- `integ(i("/I19/VDD" ?result "tran") 2u 7u " ") /5u *1.8`
-> 본인 block에 맞게 숫자만 바꿔서 사용


PLL Simulation_ Power

- PFD : 25.34uW
- CP : 585.4uW
- VCO : 2.599mW
- DIV : 253.7uW


- 총 전력 : 약 3.46mW

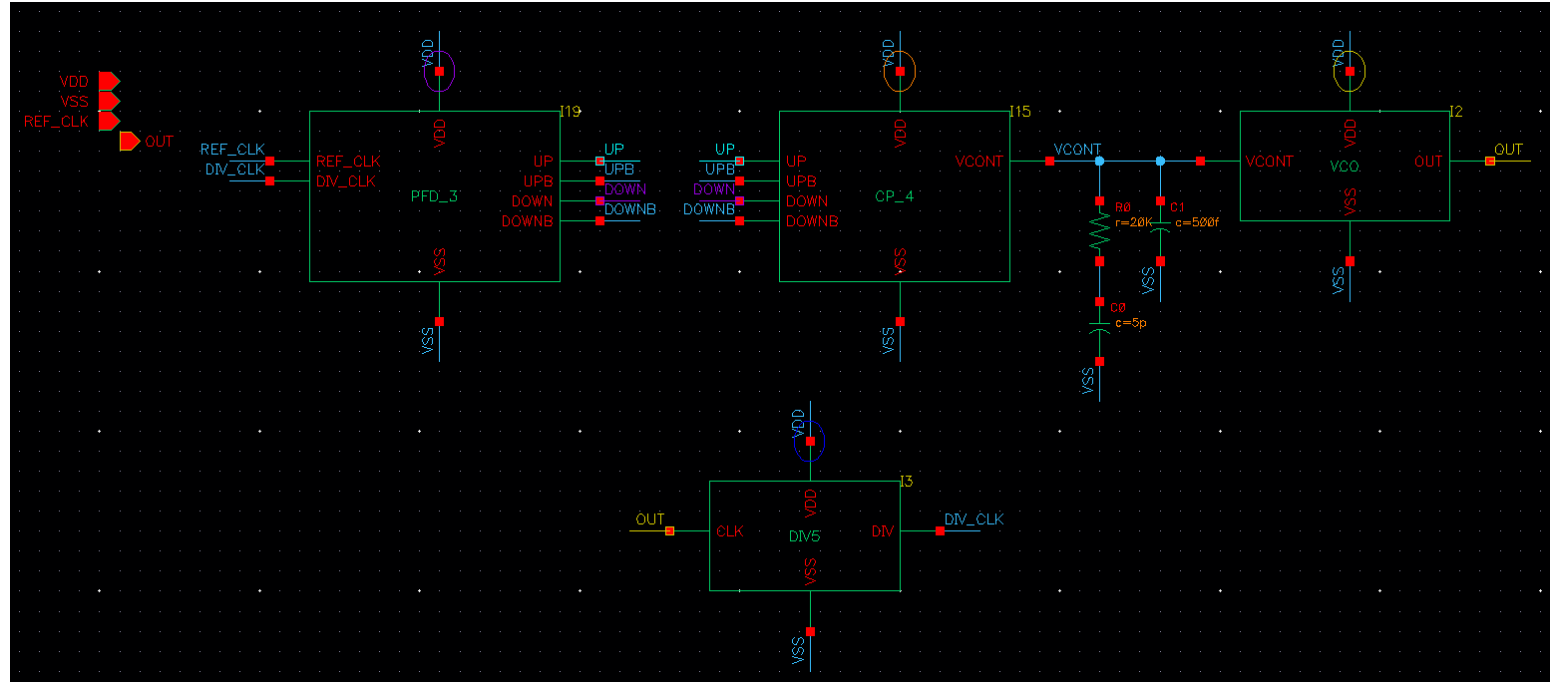

Nonideality_PFD


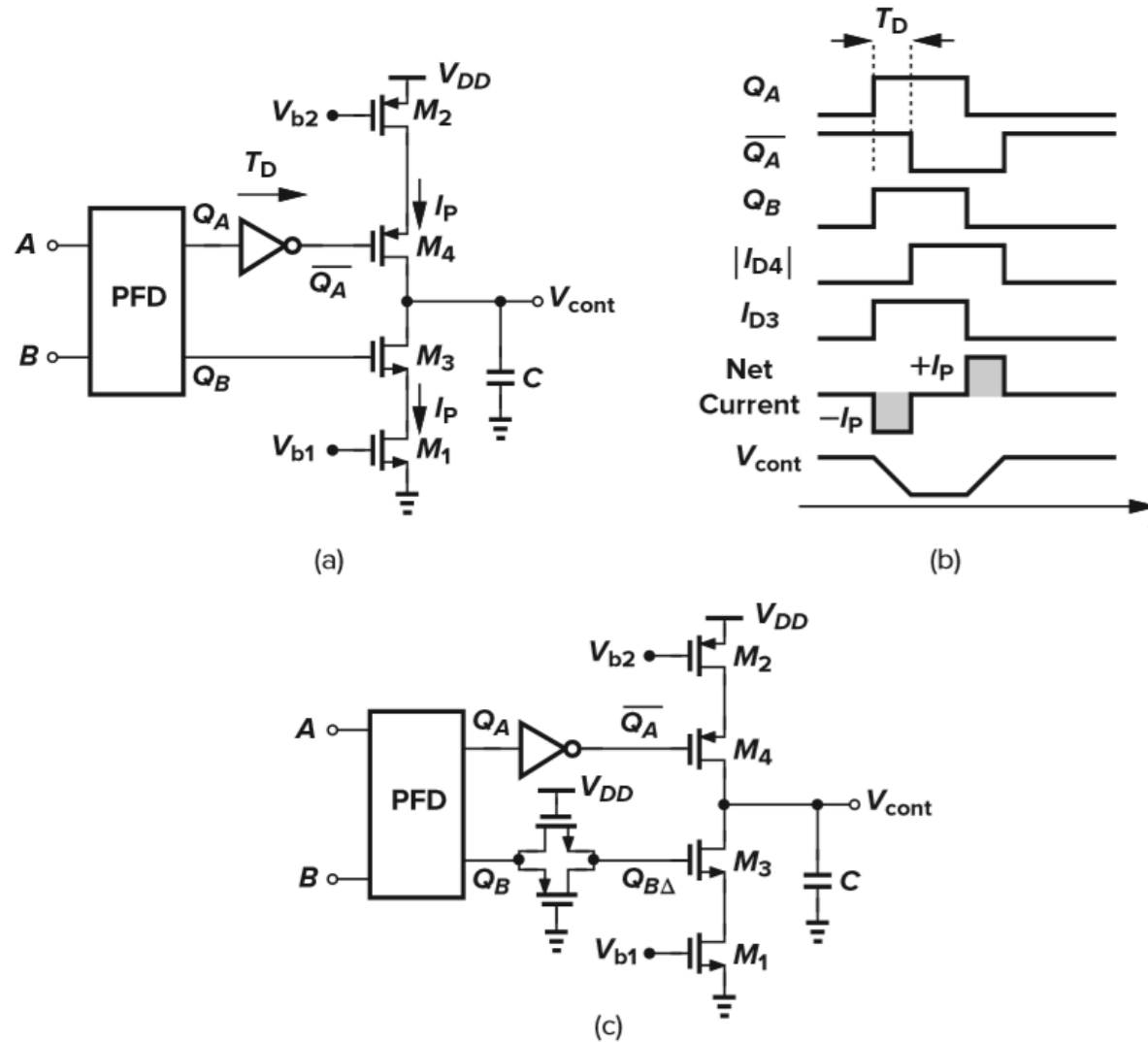


Nonideality_PFD

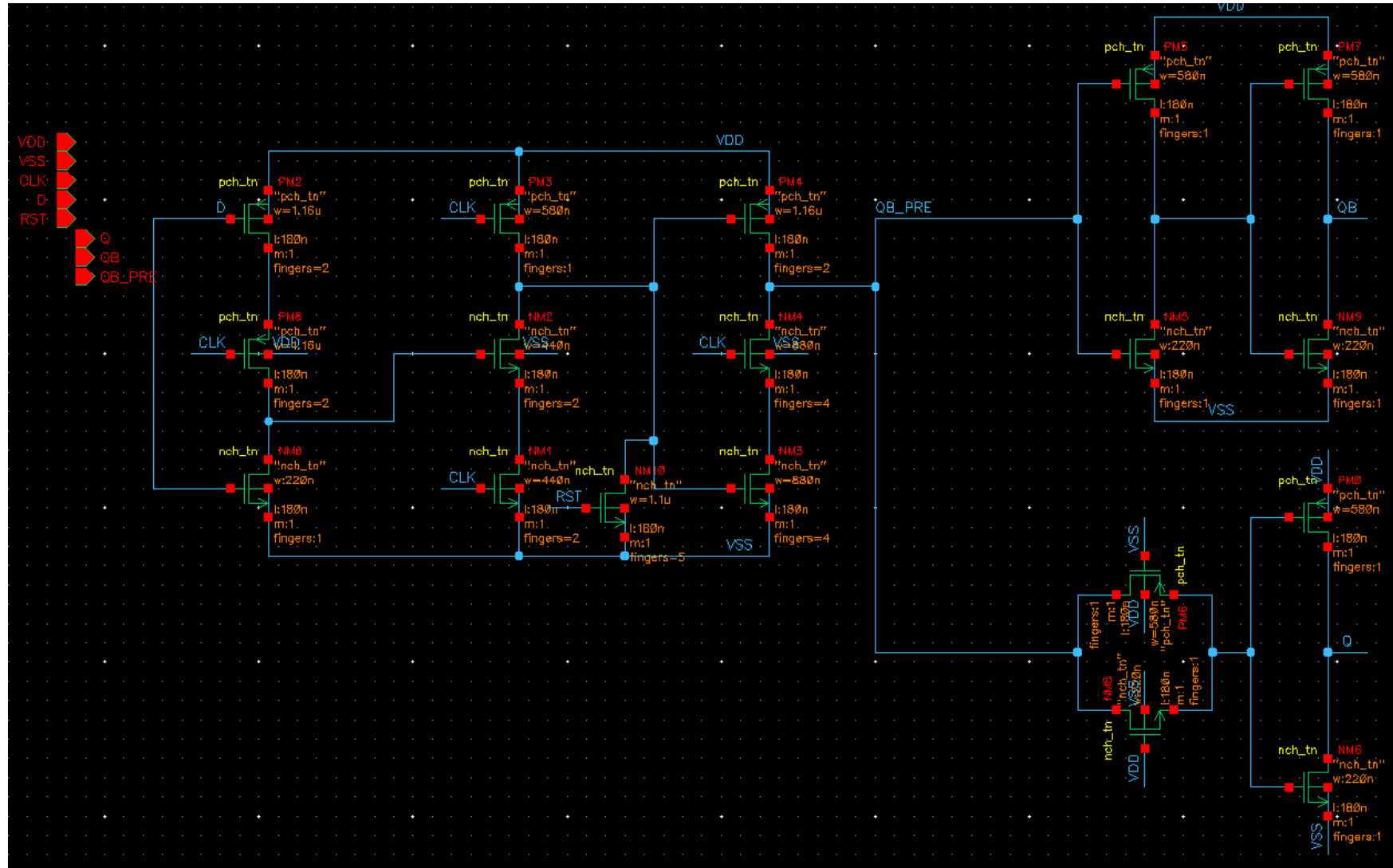


Nonideality_PFD

- Reset 시간 단축

 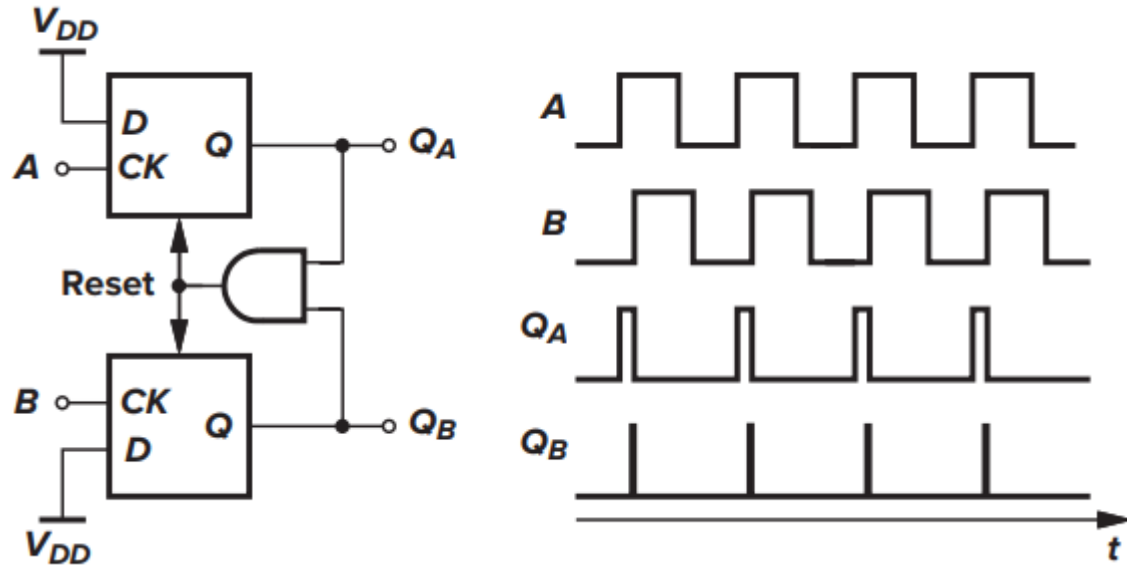

Nonideality_PFD

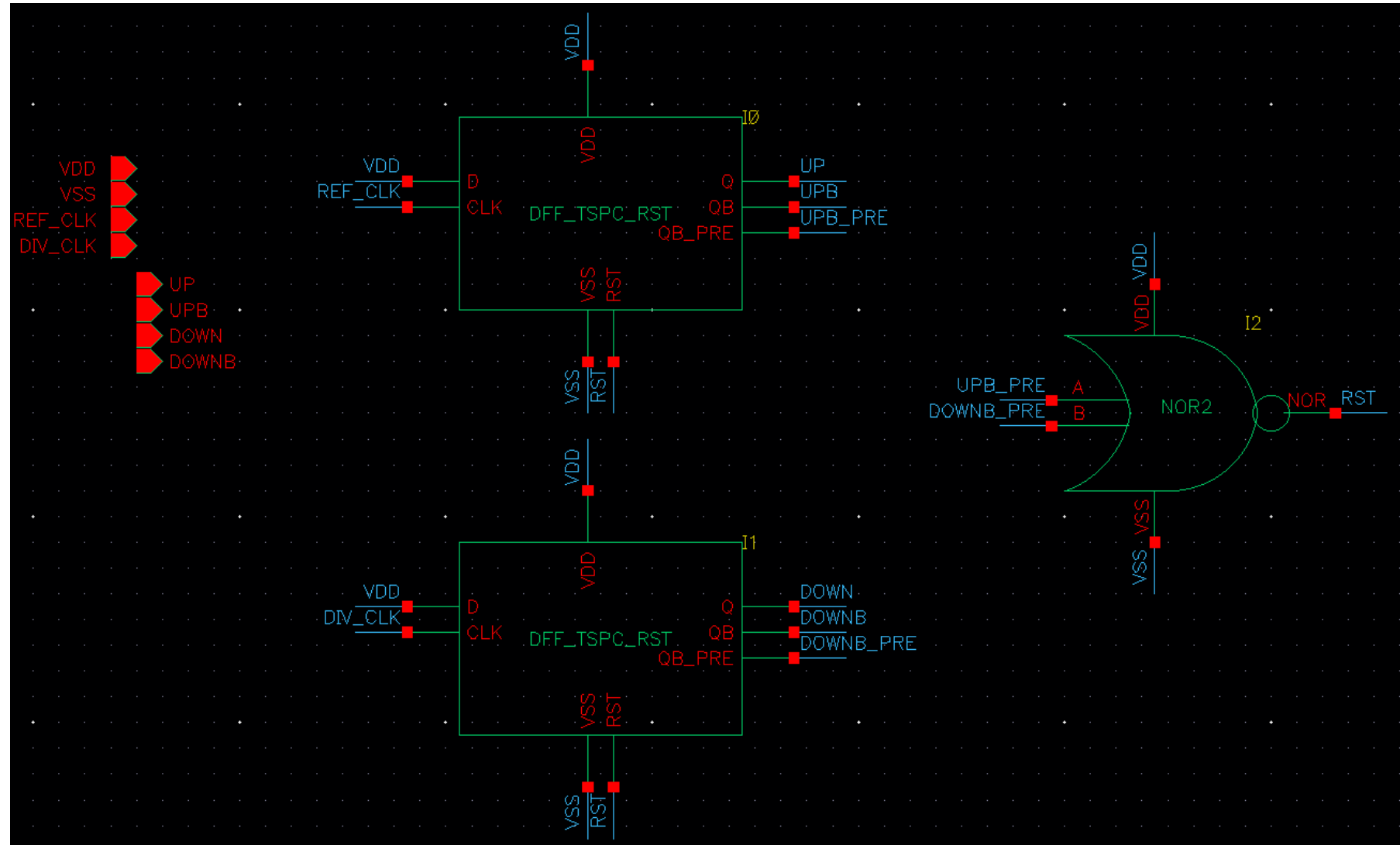

Nonideality_CP

- Bootstrapping

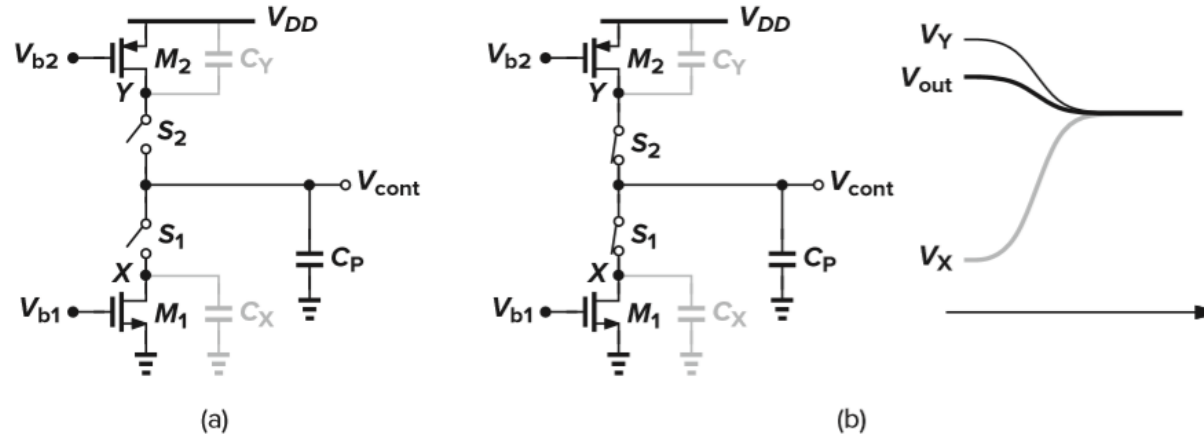


Figure 16.46 Charge sharing between C_P and capacitances at X and Y.


 


Figure 16.47 Bootstrapping X and Y to minimize charge sharing.

Nonideality_CP

- OPAMP

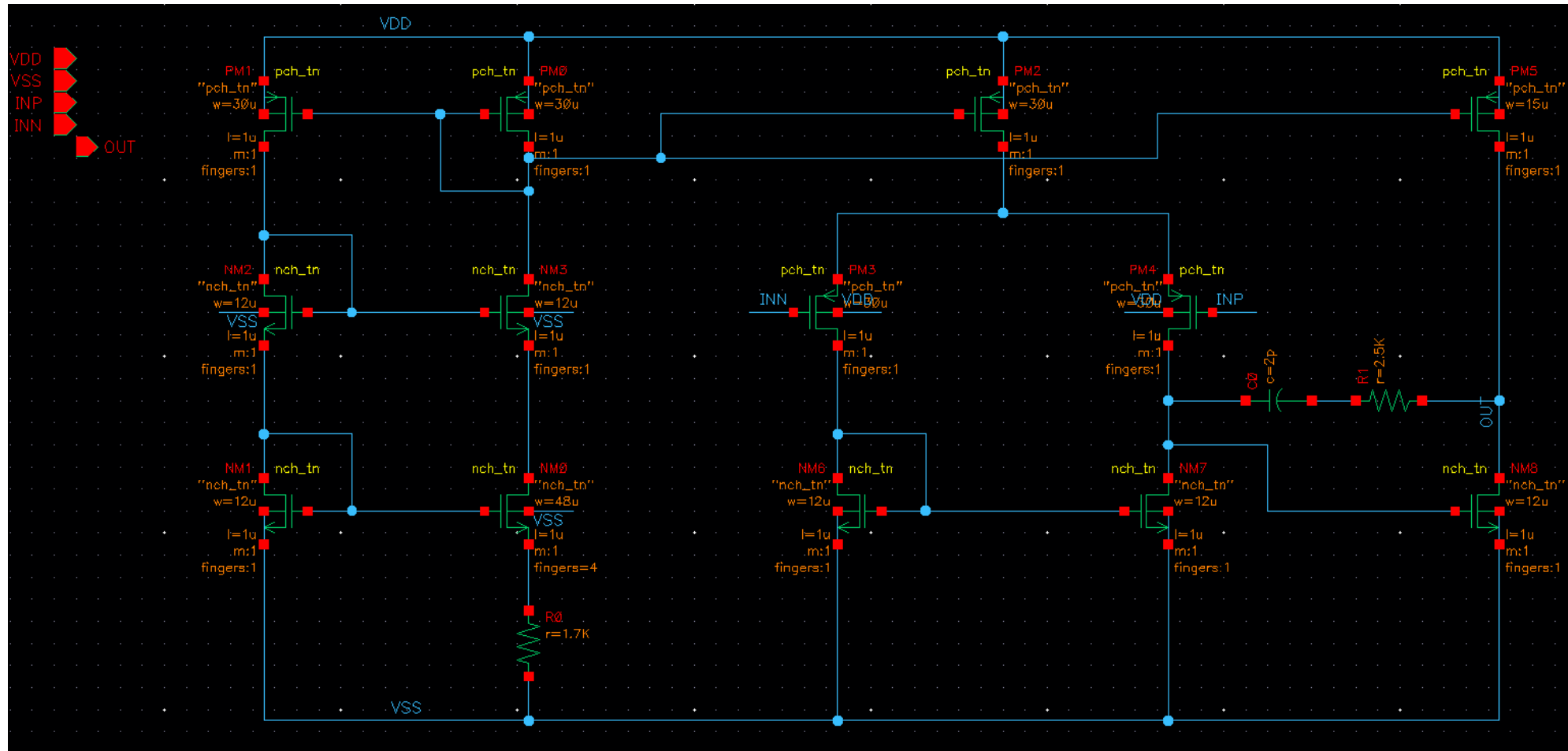

Nonideality_CP

- OPAMP

Setup Analog Stimuli@sicdl-rack

Stimulus Type ☒ Inputs ☐ Global Sources

```
ON VSS /gnd! Voltage dc "DC voltage"=0
ON VDD /gnd! Voltage dc "DC voltage"=1.8
ON INN /gnd! Voltage sine "AC magnitude"=-1m
ON INP /gnd! Voltage sine "AC magnitude"=1m
```

Enabled ☒ Function **sin** Type **Voltage**

DC voltage 900m

AC magnitude 1m

AC phase

XF magnitude

PAC magnitude

PAC phase

Delay time

Offset voltage

Amplitude 1m

Initial phase for Sinusoid

Frequency 1k

Amplitude 2

Initial phase for Sinusoid 2

Frequency 2

FM modulation index

OK Cancel Apply Change Help

Setup Analog Stimuli@sicdl-rack

Stimulus Type ☒ Inputs ☐ Global Sources

```
ON VSS /gnd! Voltage dc "DC voltage"=0
ON VDD /gnd! Voltage dc "DC voltage"=1.8
ON INN /gnd! Voltage sine "AC magnitude"=-1m
ON INP /gnd! Voltage sine "AC magnitude"=1m
```

Enabled ☒ Function **sin** Type **Voltage**

DC voltage 900m

AC magnitude -1m

AC phase

XF magnitude

PAC magnitude

PAC phase

Delay time

Offset voltage

Amplitude -1m

Initial phase for Sinusoid

Frequency 1k

Amplitude 2

Initial phase for Sinusoid 2

Frequency 2

FM modulation index

OK Cancel Apply Change Help

Choosing Analyses -- ADE L (1)@sicdl-rack

Analysis ☐ tran ☐ dc ☒ ac ☐ noise
☐ xf ☐ sens ☐ dcmatch ☐ acmatch
☐ stb ☐ pz ☐ lf ☐ sp
☐ envlp ☐ pss ☐ pac ☐ pstb
☐ pnoise ☐ pxf ☐ psp ☐ qpss
☐ qpac ☐ qpnoise ☐ qpxf ☐ qpsp
☐ hb ☐ hbac ☐ hbstb ☐ hbnoise
☐ hbsp ☐ hbxf

AC Analysis

Sweep Variable
☒ Frequency
☐ Design Variable
☐ Temperature
☐ Component Parameter
☐ Model Parameter
☐ None

Sweep Range
☒ Start-Stop Start 1 Stop 10G
☐ Center-Span

Sweep Type
Automatic

Add Specific Points ☐
Add Points By File ☐


Specialized Analyses
None

Enabled ☒ Options...

OK Cancel Defaults Apply Help

Nonideality_CP


- OPAMP

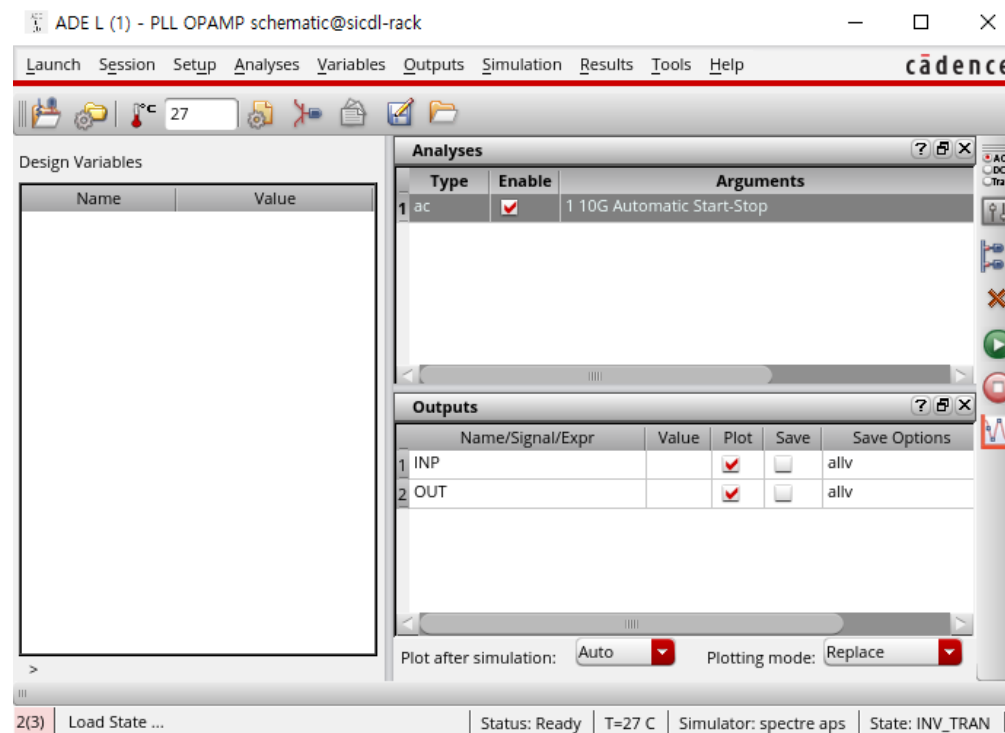

- 시뮬 먼저 한 번 돌리기
- Results -> Direct Plot -> AC Gain & Phase
- 출력 노드와 입력 노드 순서대로 찍기


Nonideality_CP

- OPAMP

 

Nonideality_CP

- CP 설계

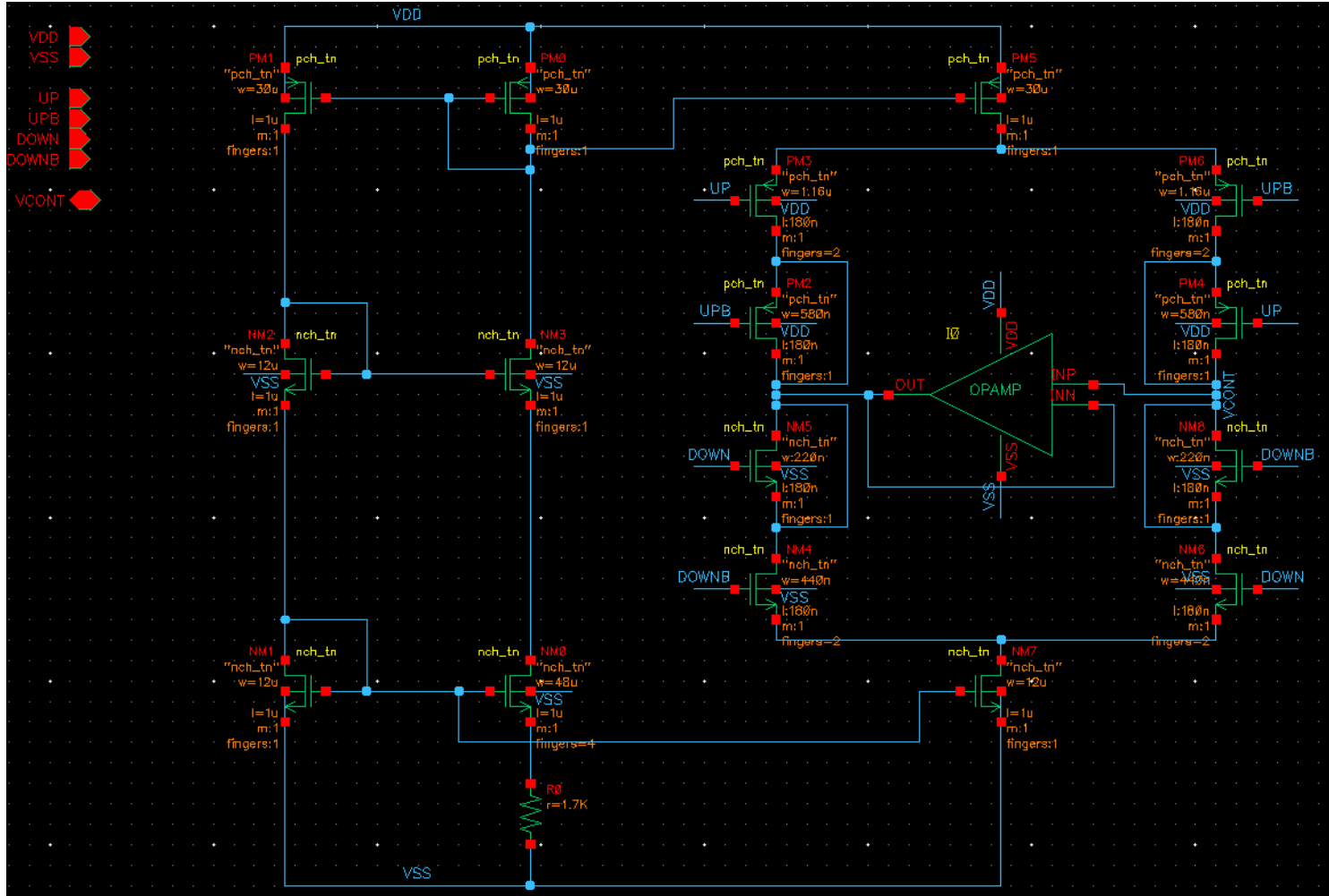

보고서 필수사항

- PLL 전체 동작 설명
- 각 Block별 동작 설명
- 각 Block 별 설계 시 유의사항
 - 고려사항 유/무에 따른 PLL Spec. 변화
- PLL spec.
 - P2P Jitter
 - Lock Time
 - Power