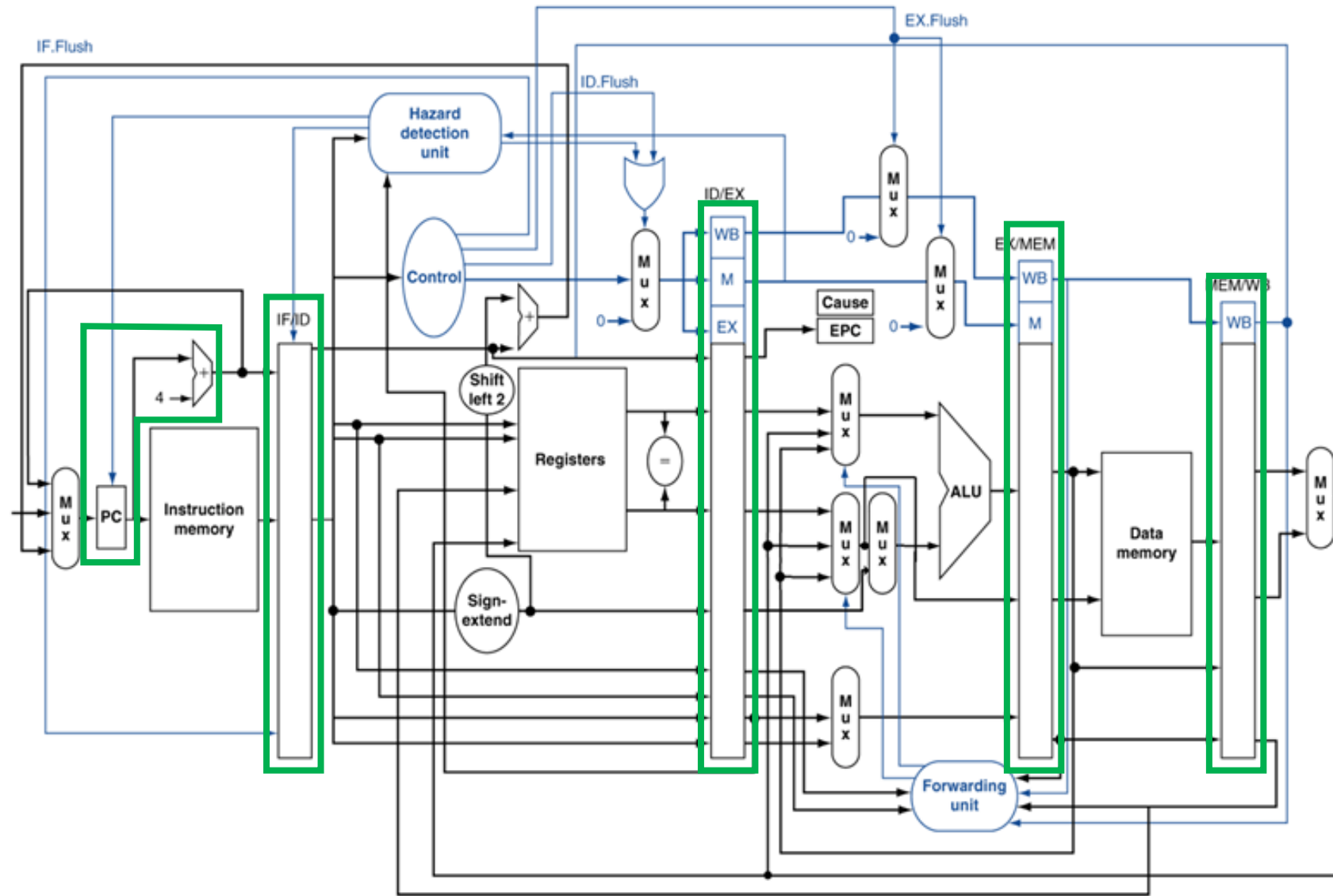

MIPS Execute Stage

조교 서유권


개요

- Introduction
- ID stage – Code correction
- Execute Stage
 - ALU Controller
 - ALU
- 과제


Introduction



Introduction

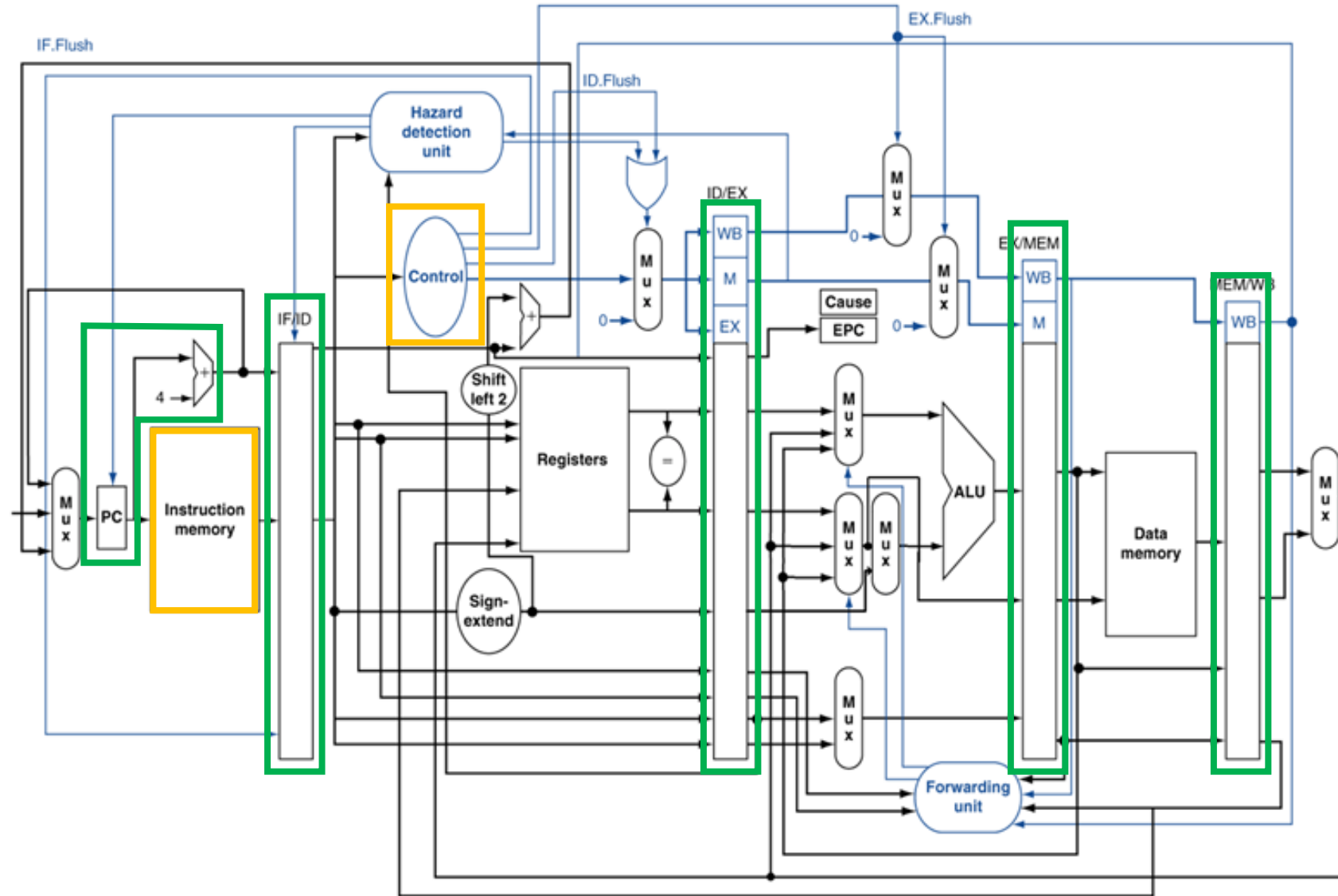

Introduction

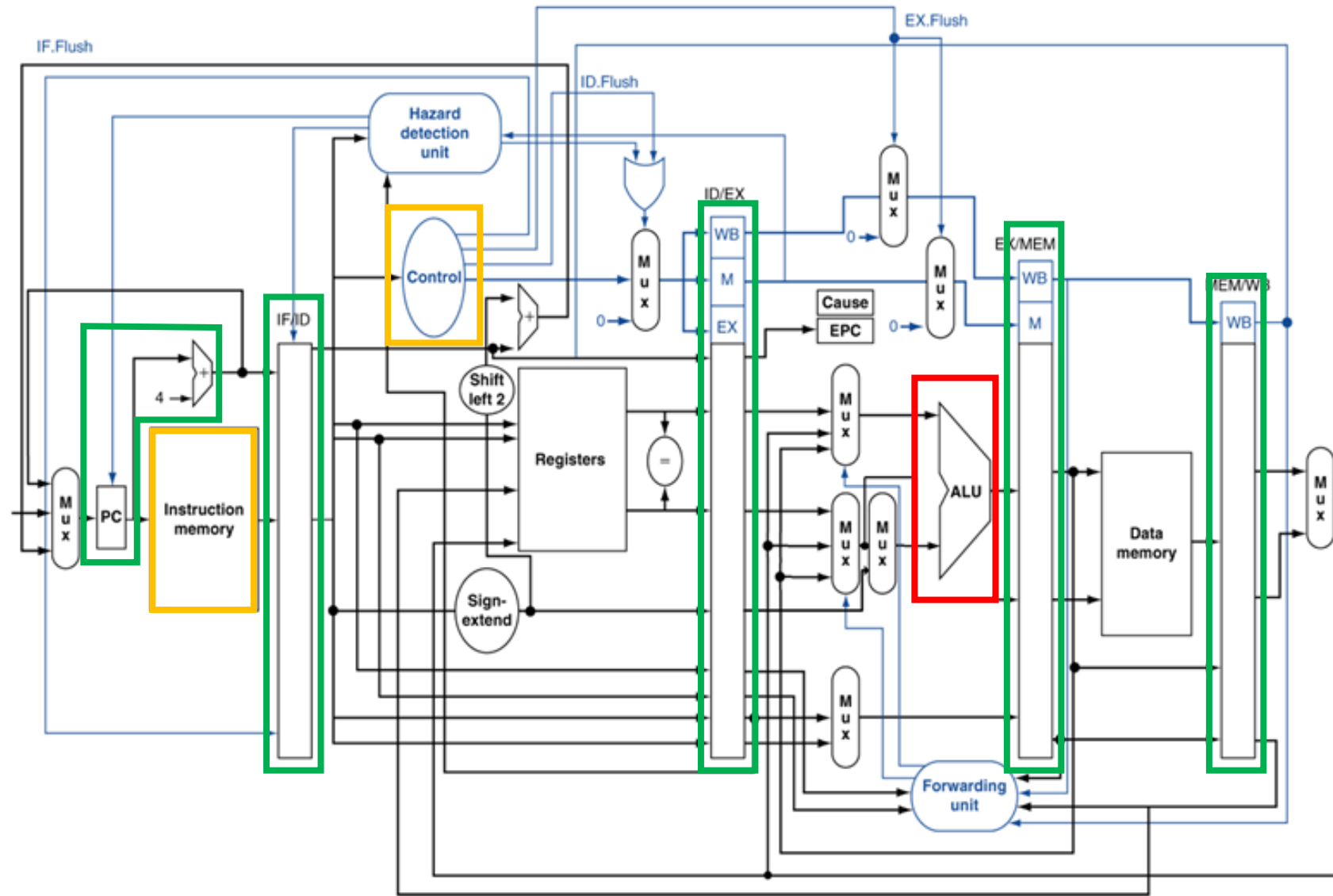

ID stage – Code correction

- Controller 동작 수정

Instruction	OP-Code	alu_op	branch_eq	branch_ne	memread	memwrite	memtoreg	regdst	regwrite	alusrc	jump
addi	8	0						0		1	
lw	35	0			1		1	0			
sw	43	0				1			0	1	
beq	4	1	1					0		1	
bne	3	1		1					0		
j	2										1
R-Format	0										
Defaults	-	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0

ID stage – Code correction

- Controller 동작 수정

Instruction	OP-Code	alu_op	branch_eq	branch_ne	memread	memwrite	memtoreg	regdst	regwrite	alusrc	jump
addi	8	0						0		1	
lw	35	0			1		1	0		1	
sw	43	0				1			0	1	
beq	4	1	1					0	0	1	
bne	3	1		1					0		
j	2										1
R-Format	0										
Defaults	-	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Execute Stage


- ALU를 이용하여 필요한 연산 수행
- ALU(Arithmetic and Logical Unit)란?
 - 사칙연산, 논리연산 등 여러 연산을 진행하는 장치
 - 출력
 - 연산 결과
 - 플래그
 - 부호 플래그
 - 제로 플래그
 - 오버플로우 플래그

Execute Stage

- ALU Controller

- 주어진 명령어에 따라 ALU가 어떤 동작을 할지 제어

- **ALU_OP** I

 

Instruction	OP-Code	alu_op
addi	8	0
lw	35	0
sw	43	0
beq	4	1
bne	3	1


- addi : 덧셈 연산
- lw / sw : 메모리 주소 연산(lw: 메모리 → 레지스터, sw: 레지스터 → 메모리)
 - lw \$t0, **20(\$s3)** → \$s3 + 20 위치의 값을 load
- beq / bne : 비교 연산
 - 두 값을 **빼서** 0인지 아닌지 확인
 - 0이면 eq, 아니면 ne 조건 성립
 - 조건 성립하면, **pcsrc** 신호 발생

```
module control(
    input wire [5:0] opcode,
    output reg branch_eq, branch_ne,
    output reg [1:0] aluop,
    output reg memread, memwrite, memtoreg,
    output reg regdst, regwrite, alusrc,
    output reg jump);
```

```
module program_counter(
    input clk,
    input stall_s1_s2, pcsrc, jump_s4,
    input [31:0] pc,
    output [31:0] pc_out
);
```

Execute Stage

 - ALU Controller
 - 주어진 명령어에 따라 ALU가 어떤 동작을 할지 제어



Instruction	OP-Code	alu_op									
R-Format	0										
Defaults	-	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0

	add	sub	or	xor	nor	slt	and
funct	0	2	5	6	7	10	Default
aluctl	2	6	1	13	12	7	0

Execute Stage

- ALU
 - 32비트 데이터 2개를 입력으로 받아 ALU controller의 ctl 신호에 따라 연산 수행 후, 결과 출력
 - 총 7가지 연산 수행

ctl	연산
2	Add
6	Sub
0	AND
1	OR
12	NOR
13	XOR
7	Set less than
default	0 출력

- Set less than
 - A가 B보다 작으면, 1 아니면 0 출력

과제

- ALU Controller 설계 및 Testbench 작성 (9~10 페이지)

```
module alu_control(  
    input wire [5:0] funct,  
    input wire [1:0] aluop,  
    output reg [3:0] aluctl  
);
```

```
module tb_alu_control();  
  
    // inputs  
    reg [5:0] funct;  
    reg [1:0] aluop;  
  
    // outputs  
    wire [3:0] aluctl;
```

- ALU 설계 및 Testbench 작성 (11 페이지)

```
module alu(  
    input [3:0] ctrl,  
    input [31:0] a, b,  
    output reg [31:0] out,  
    output zero  
);
```

- 덧셈, 뺄셈: **+, - 사용**하여 구현
- **Overflow Detect** 신호 구현(내부적으로만 구현)
- Set less than: **>, < 쓰지 않고** 구현
 - A, B, (A-B)의 부호 비트만 사용
 - ==, != 사용 가능

```
module tb_alu();
```

```
    // inputs  
    reg [3:0] ctrl;  
    reg [31:0] a, b;  
  
    // outputs  
    wire [31:0] out;  
    wire zero;
```

과제(선택)

- ALU + ALU Controller 설계 및 Testbench 작성

```
module alu_alu_control_integration(  
    input wire [5:0] funct,  
    input wire [1:0] aluop,  
    input          [31:0] a, b,  
    output reg [31:0] out,  
    output          zero  
);  
  
module tb_alu_aluctl();  
  
    // inputs - ALU Controller  
    reg [5:0] funct;  
    reg [1:0] aluop;  
  
    // inputs - ALU  
    reg [31:0] a, b;  
  
    // outputs  
    wire [31:0] out;  
    wire          zero;
```